

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №3

Принципиальная схема процессора M68k

(по дисциплине «Архитектура компьютера»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
АРХКОМП 3.3, Р3231, 466449.

Проверил:


Пенской Александр Владимирович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Control Unit

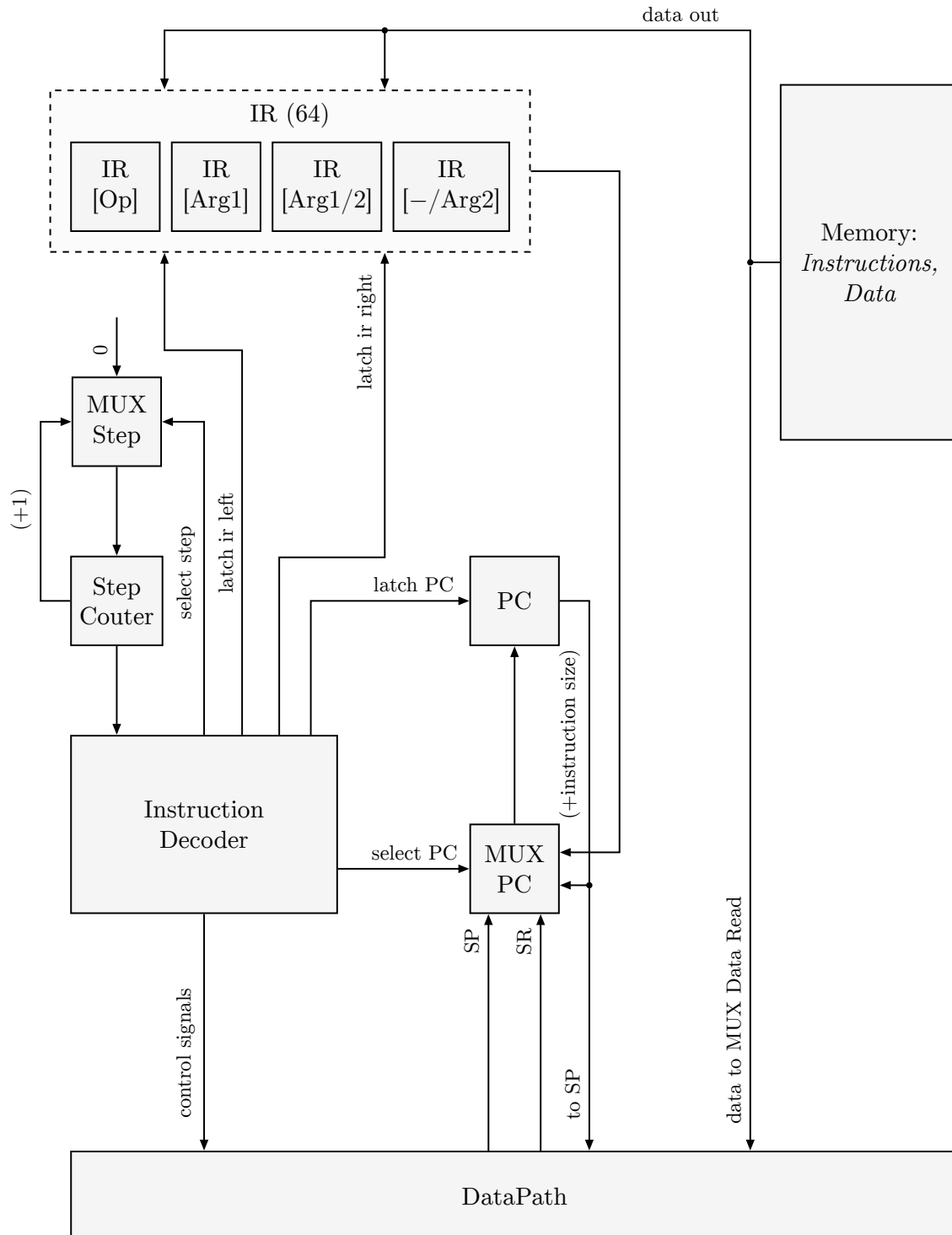


* счётчик тактов (для инструкций, которые выполняются за несколько тактов) * это у меня с состоянием или без него? (в данном процессоре)

Комбинационная схема для CISC (т.к. Пенской считает, что микрокодом будет долго)

Непрямое отображение кода операции на адрес микроинструкции (см. 8:12-5)

2 Data Path

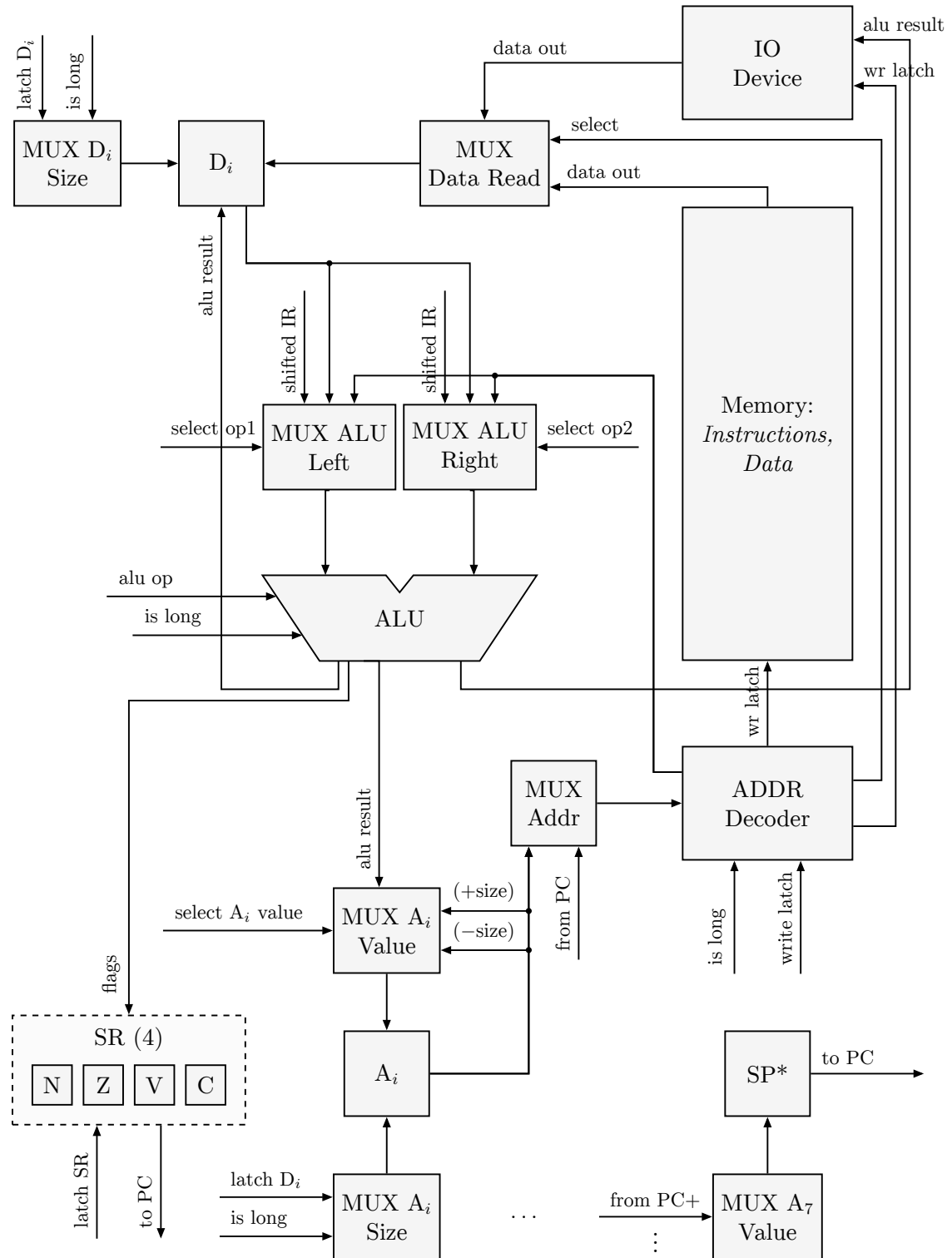

Нужно указать РС * указать обязательку для автоинкремента РС

Почему "это всё это комбинационная схема?

Нужен ли IR?

Указать управляющие линии с CU, которые выходят из instruction decoder.

Не нужно вести их напрямую с CU, чтобы не засорять схему.