

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №3

Принципиальная схема процессора M68k

(по дисциплине «Архитектура компьютера»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
АРХКОМП 3.3, Р3231, 466449.

Проверил:

Пенской Александр Владимирович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Control Unit	1
2	Data Path	2


1 Control Unit

...

* счётчик тактов (для инструкций, которые выполняются за несколько тактов) * это у меня с состоянием или без него? (в данном процессоре)

Комбинационная схема для CISC (т.к. Пенской считает, что микрокодом будет долго)

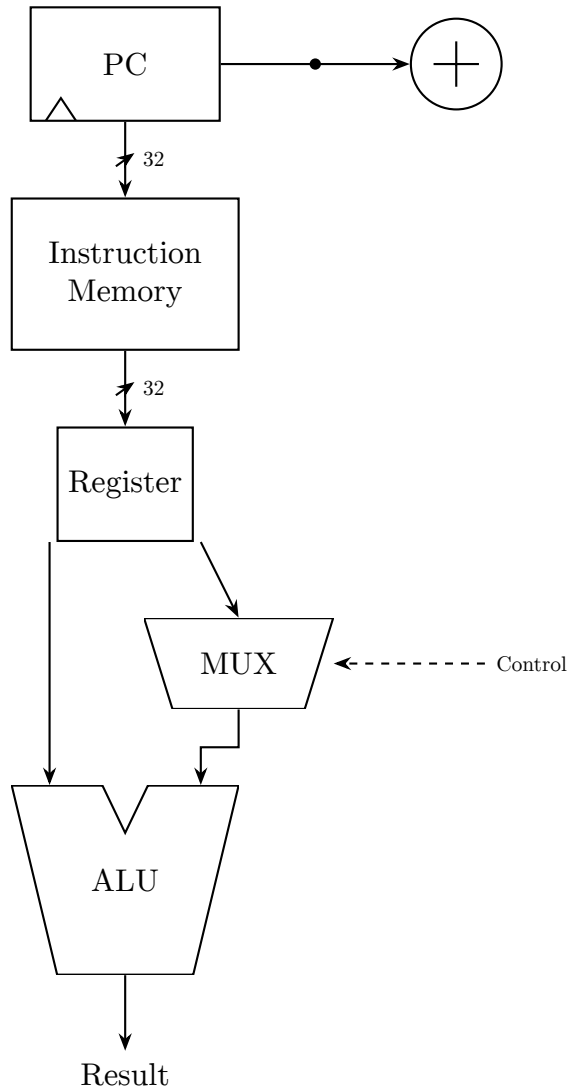Непрямое отображение кода операции на адрес микроинструкции (см. 8:12-5)



2 Data Path

...

Нужно указать PC * указать обвязку для автоинкремента PC

Почему "это всё это комбинационная схема?

Нужен ли IR?

Указать управляющие линии с CU, которые выходят из instruction decoder.

Не нужно вести их напрямую с CU, чтобы не засорять схему.

